

Projet de travaux pratiques

Réalisation du processeur IrvingOne

Le projet est à effectuer en binôme (ou, exceptionnellement, en monôme). Il sera évalué lors de la dernière séance de TP. Un rapport complet est à fournir à l'enseignant encadrant la séance de TP le jour de l'évaluation. Le fichier *Logisim* correspondant devra être déposé sur madoc au plus tard la veille de l'évaluation sous la forme d'une archive¹ dont le nom sera composé des noms de chacun des étudiants du binôme — ex. `tartempion-dupont.tar.gz`. La décompression de cette archive devra créer un répertoire `tartempion-dupont/` contenant les fichiers. On re-précisera en commentaire dans le fichier *Logisim* sur le circuit « main » les noms et prénoms de chacun des étudiants.

On souhaite réaliser le circuit électronique du processeur *IrvingOne* permettant de programmer les déplacements d'un **robot tortue** sur une grille. Une tortue pilotée par un *IrvingOne* peut se déplacer horizontalement et verticalement sur une grille. Son orientation absolue peut être modifiée suivant les quatre directions (haut, droite, bas, gauche). Initialement, la tortue se trouve dans la case (0,0) de la grille et sa tête pointe vers le haut. La tortue est équipée d'un dispositif de marquage qui peut être abaissé ou non ; lorsqu'il est abaissé, la trace du chemin suivi apparaît sur la grille. Le processeur *IrvingOne* est capable de déplacer une tortue sur une grille d'au maximum 32 lignes et 32 colonnes. Pour les besoins de ce projet, on utilisera un pilote d'affichage (fourni) restreint à une grille de 5 lignes et 5 colonnes.

Le programme ci-dessous est un exemple de programme simple exécutable par l'*IrvingOne* après traduction en code machine et stockage dans sa mémoire à partir de l'adresse `0x00` :

```
trace 1 ; Abaisser le marqueur
move 3 ; Avancer de 3 cases vers le haut (orientation par défaut)
turn 1 ; Tourner à droite
move 3 ; Avancer de 3 cases vers la droite
turn 2 ; Tourner vers le bas
move 2 ; Avancer de 2 cases vers le bas
halt ; Arrêter l'exécution
```

Son exécution est illustrée dans la figure 1.

 


FIGURE 1 – Tortue et sa grille

Présentation de l'*IrvingOne*

Le processeur *IrvingOne* possède huit registres généraux (R_0, \dots, R_7) de 6 bits ; un registre PC (*Program Counter*) de 8 bits pointant en mémoire sur la prochaine instruction à exécuter ; deux registres XR et YR de 5 bits conservant, respectivement, la colonne et la ligne où se trouve la tortue ; un registre OR de 2 bits conservant l'orientation actuelle de la tortue (haut, droite, bas, gauche) ; et un registre TR conservant la position du dispositif de marquage (1 pour « abaissé » et 0 pour « relevé »).

Le jeu d'instructions de l'*IrvingOne* est décrit dans la table 1. Chaque instruction est codée sur 16 bits suivant l'un des deux formats présentés dans la figure 2.

L'*IrvingOne* possède une mémoire de 256 mots de 16 bits. L'adressage se fait par mot et non par octet.

L'architecture de l'*IrvingOne* est décrite dans la figure 3.

1. Manipulation d'archives :

- Création de l'archive `titi.tar.gz` à partir du répertoire `titi:` `tar -vzcf titi.tar.gz titi/`
- Récupération du contenu de l'archive `titi.tar.gz` : `tar -vzxf titi.tar.gz`

TABLE 1 – Instructions de l'IrvingOne

Instruction	Opcode	Format	Action
move c	0000	F_a	Avance la tortue de c cases ($c \in [-32, 31]$)
move R_i	0001	F_a	Avance la tortue de R_i cases
turn d	0010	F_b	Tourne la tortue dans la direction d ($d \in [0, 3]$)
turn R_i	0011	F_a	Tourne la tortue dans la direction R_i
load R_i, n	0100	F_a	$R_i \leftarrow n$, avec $n \in [-32, 31]$
add R_i, R_j	0101	F_a	$R_i \leftarrow R_i + R_j$
trace b	0110	F_a	Définit le statut du marqueur (0 : levé, 1 : baissé)
trace R_i	0111	F_a	Définit le statut du marqueur
beq R_i, R_j, a	1000	F_a	Ajoute l'offset a à PC si $R_i = R_j$ ($a \in [-32, 31]$)
bne R_i, R_j, a	1001	F_a	Ajoute l'offset a à PC si $R_i \neq R_j$ ($a \in [-32, 31]$)
bge R_i, R_j, a	1010	F_a	Ajoute l'offset a à PC si $R_i \geq R_j$ ($a \in [-32, 31]$)
bgt R_i, R_j, a	1011	F_a	Ajoute l'offset a à PC si $R_i > R_j$ ($a \in [-32, 31]$)
halt	1111	F_a	Arrête définitivement l'exécution du programme

 


FIGURE 2 – Formats des instructions du IrvingOne

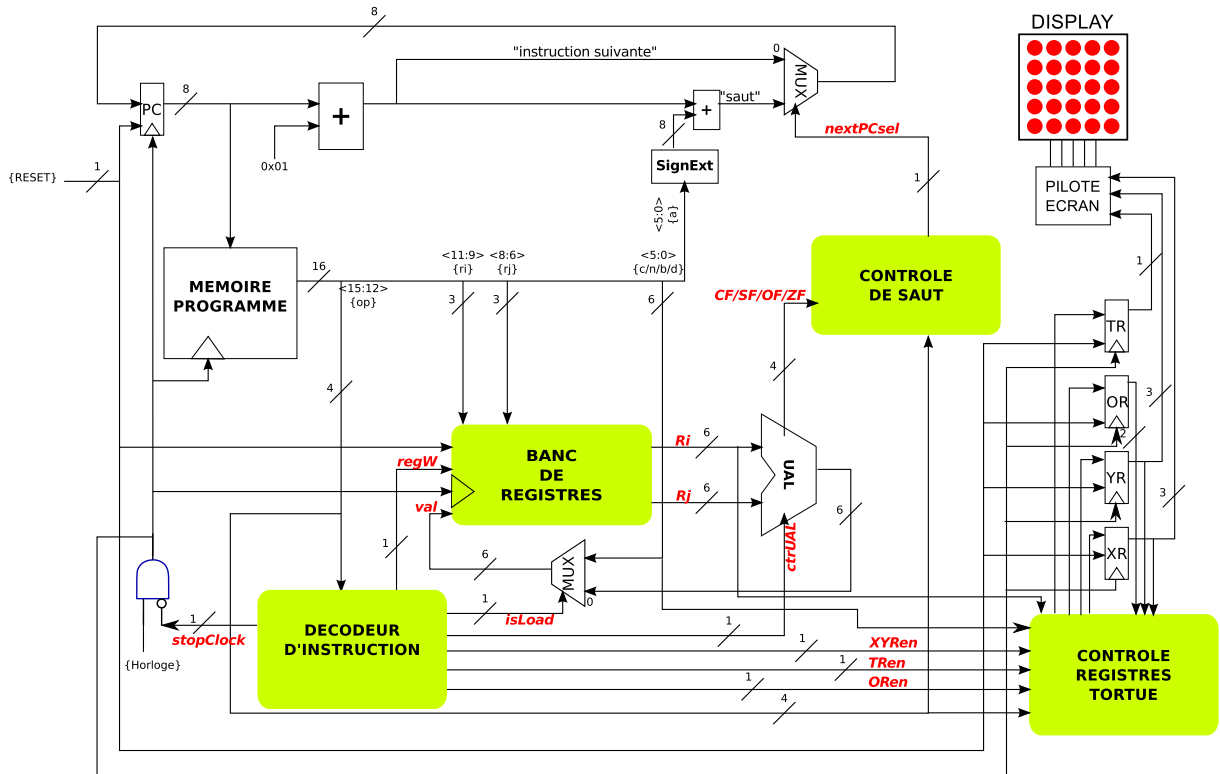


FIGURE 3 – Architecture de l'IrvingOne

Réalisation des circuits de l'*IrvingOne*

On se propose de réaliser le processeur *IrvingOne* dans *Logisim*. On tirera au mieux parti des possibilités de ce logiciel en matière de développement modulaire de circuits et l'on prendra soin de commenter les circuits réalisés. Chaque fois que possible, on pourra directement utiliser les modules logiques déjà présents dans *Logisim* (ex. : registres, multiplexeurs, additionneurs, ...). Chaque module sera réalisé dans un circuit séparé ; on modifiera l'apparence du circuit pour y faire apparaître le nom du module.

1. Réaliser l'UAL prenant en entrée deux valeurs sur 6 bits et réalisant leur addition ou leur soustraction en fonction du bit `ctrUAL`. La soustraction se fera en utilisant judicieusement l'opération de complément à deux et l'addition. L'UAL devra positionner les quatre indicateurs CF (*Carry Flag*), SF (*Sign Flag*), OF (*Overflow Flag*) et ZF (*Zero Flag*) ;
2. Réaliser le module « *banc de registres* ». Le banc contient 8 registres de 6 bits. Il prend en entrée les indices r_i et r_j et retourne les valeurs des registres $R[r_i]$ et $R[r_j]$. Si le signal `regW` vaut 1, il stocke dans $R[r_i]$ la valeur apparaissant sur son entrée `val` ;
3. Le module « *contrôle de saut* » détermine la valeur du signal `nextPCsel` en fonction de l'opcode de l'instruction courante et de la valeur des indicateurs CF, SF, OF et ZF. Donner la table de vérité permettant de modéliser le comportement de ce module et l'implémenter ;
4. Le module « *décodeur d'instruction* » prend en entrée l'opcode de l'instruction courante et positionne les différents indicateurs en fonction du chemin de données de cette instruction. Donner la table de vérité de ce module et l'implémenter ;
5. Le module « *contrôle registres tortue* » modifie les valeurs des registres XR, YR, OR et TR en fonction de l'instruction courante et de la position précédente de la tortue. Déterminer les opérations à effectuer sur les différents registres en fonction de l'instruction courante et implémenter le module ;
6. En utilisant le module `displaydriver` disponible dans le fichier `displaydriver.circ` sur madoc, réaliser l'intégralité de l'architecture de l'*IrvingOne*.

Note : dans la réalisation des circuits de l'*IrvingOne*, on s'attachera à respecter scrupuleusement les spécifications de format d'instruction de façon à ce que le correcteur puisse tester le processeur avec son propre programme traduit en code objet.

Utilisation de l'*IrvingOne*

On va désormais utiliser le processeur construit pour exécuter un programme de dessin.

 


FIGURE 4 – Colimaçon réalisé avec l'*IrvingOne*

1. En utilisant le langage d'assemblage de l'*IrvingOne*, écrire le programme réalisant le dessin apparaissant dans la figure 4. Pour cela, on utilisera impérativement une structure de boucle ;
2. Traduire en code machine le programme précédent et le stocker dans la mémoire de l'*IrvingOne*. Après avoir vérifié sa bonne exécution, sauvegarder le contenu de la mémoire dans un fichier que l'on fournira avec le fichier *Logisim*.